 


# Encodeur de priorité

## CONCEPTION DE SYSTÈMES NUMÉRIQUES (CSN)



Auteur : Spinelli Isaia et  
Muller Pierrick  
Prof : Etienne Messerli  
Ing : Sébastien Masle  
Date : 03.10.2019  
Salle : A09 – HEIG-VD  
Classe : CSN

## Table des matières

Introduction.....	- 2 -
Encodeur de priorité à 4 entrées.....	- 2 -
Spécifications.....	- 2 -
Description textuelle .....	- 3 -
Description en VHDL.....	- 4 -
Simulation.....	- 5 -
Synthèse .....	- 7 -
Encodeur de priorité à 16 entrées .....	- 8 -
Analyse .....	- 8 -
Description en VHDL.....	- 10 -
Simulation automatique.....	- 10 -
Synthèse .....	- 10 -
Intégration.....	- 11 -
Test de l'intégration .....	- 11 -
Conclusion .....	- 12 -
Difficultés rencontrées .....	- 12 -
Compétences acquises .....	- 12 -
Résultats obtenus.....	- 12 -

## Introduction

Il s'agit de réaliser un circuit encodeur de priorité disposant de  $n$  entrées. La fonction d'un tel circuit est d'indiquer le numéro de l'entrée active ayant le degré de priorité le plus élevé. L'entrée avec l'indice 0 est la moins prioritaire et l'entrée avec l'indice le plus élevé est la plus prioritaire. Dans le cas d'un circuit à 4 entrées, c'est l'entrée  $in_3$  la plus prioritaire, et dans le cas d'un circuit à 16 entrées c'est l'entrée  $in_{15}$ .


Nous allons réaliser dans une première étape une version à 4 entrées qui sera décrite à l'aide d'une description textuelle en VHDL. Dans une seconde étape nous allons réaliser une version à 16 entrées en utilisant une solution hiérarchique. Nous allons concevoir un schéma comprenant plusieurs modules à 4 entrées et de la logique.

## Encodeur de priorité à 4 entrées
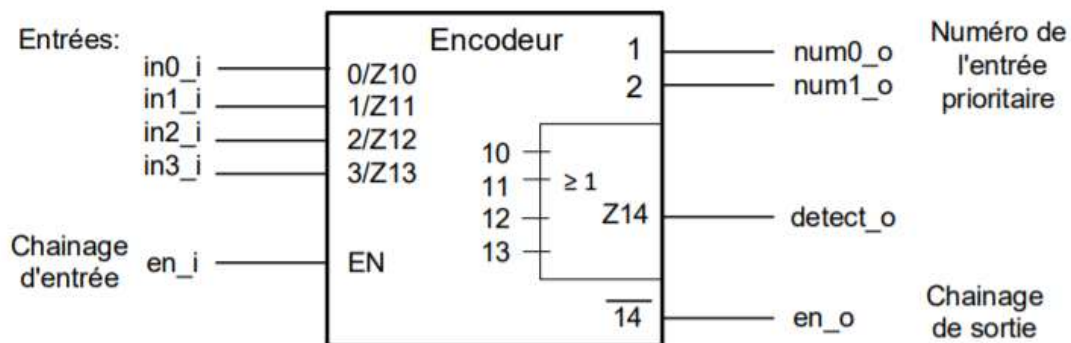
### Spécifications

La première étape est la conception d'un encodeur de priorité comprenant 4 entrées. Ce composant doit être modulaire. Il comprend une entrée et une sortie de chaînage.

Voici le symbole de l'encodeur de priorité à 4 entrées :



Voici la table de vérité de l'encodeur de priorité à 4 entrées :

En_i	Entrées				En_o	Detect	Numéro	
	3	2	1	0			1	0
0	x	x	x	x	0	0	-	-
1	0	0	0	0	1	0	-	-
1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	x	0	1	0	1
1	0	1	x	x	0	1	1	0
1	1	x	x	x	0	1	1	1

Ce module sera réalisé à l'aide d'une description VHDL synthétisable. Nous devons analyser le fonctionnement du système afin de déterminer les instructions les plus adéquates et, si nécessaire, décomposer la description textuelle.

#### Description textuelle

Si l'entrée En\_i n'est pas active, alors En\_o et detect\_o sont désactivés et num0\_o ainsi que num1\_o sont « dont-care ».

Sinon

Si les entrées in0\_i, in1\_i, in2\_i, in3\_i sont désactivées, alors En\_o est active et detect\_o est désactivée et num0\_o ainsi que num1\_o sont « dont-care ».

Sinon

Si l'entrée in3\_i est active, alors En\_o est désactivée et detect\_o est active et num0\_o ainsi que num1\_o sont active

Sinon

Si l'entrée in2\_i est active, alors En\_o est désactivée et detect\_o est active et num0\_o est désactivée et num1\_o est active

Sinon

Si l'entrée in1\_i est active, alors En\_o est désactivée et detect\_o est active et num0\_o est active et num1\_o est désactivée

Sinon

Si l'entrée in0\_i est active, alors En\_o est désactivée et detect\_o est active et num0\_o ainsi que num1\_o sont désactivée.

## Description en VHDL

```

architecture flot_don of enc_prio_4in is
    signal num_s : std_logic_vector(1 downto 0);
    signal inAll0_s : std_logic;
    signal detect_s : std_logic;
    signal en_s : std_logic;
begin
    num_s <= "11" when in3_i = '1' else
            "10" when in2_i = '1' else
            "01" when in1_i = '1' else
            "00" when in0_i = '1' else
            "--"; -- don't care

    inAll0_s <= '1' when (in3_i = '0' and in2_i = '0' and in1_i = '0' and in0_i = '0') else
            '0';

    detect_s <= '0' when en_i = '0' or inAll0_s = '1' else
            '1';

    en_s <= '1' when en_i = '1' and inAll0_s = '1' else
            '0';

    -- affectation valeurs de sortie
    num0_o <= num_s(0);
    num1_o <= num_s(1);
    detect_o <= detect_s;
    en_o <= en_s;


end flot_don;

```

La structure du code VHDL nous était fournie, nous devons simplement ajouter la description en VHDL basée sur notre description textuelle. Afin de nous simplifier la vie, nous avons choisi de passer l'utilisation de signaux internes à l'architecture pour effectuer les assignations des sorties de notre encodeur. De plus, nous avons ajouté un signal « inAll0\_s » nous permettant de savoir si toutes les entrées de notre encodeur étaient désactivées. Pour ce qui est du reste, on assigne simplement au vecteur de signaux « num\_s » les valeurs de sorties correspondantes aux valeurs d'entrée selon la table de vérité, et l'on fait de même avec le signal detect\_s et le signal en\_s. Finalement, on assigne aux sorties de notre encodeur les signaux correspondants.
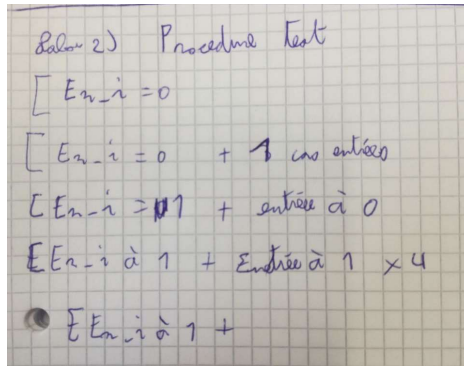
## Simulation

Nous avons mis en place une procédure de test afin de vérifier le bon fonctionnement de notre implémentation VHDL :



Une fois cette procédure mise au propre, nous obtenons le tableau suivant, avec les résultats suivants après tests avec la console REDS :

Test	Résultat
En_i est désactivé	En_o est désactivé ainsi que detect_o. L'état de num1_o et num0_o n'est pas importants.
En_i est désactivé et une des entrées est activée	En_o est désactivé ainsi que detect_o. L'état de num1_o et num0_o n'est pas importants.
En_i est activé et les entrées sont toutes désactivées	En_o est activé, detect_o est désactivé et L'état de num1_o et num0_o n'est pas importants.
En_i est activé et toutes les entrées sont activées	En_o est activé ainsi que detect_o. num1_o est actif et num0_o est actif.


De plus, nous avons pratiqué une série d'autre tests, notamment le test de l'encodeur avec En\_i d'activé et chacune des entrées activées en forme « d'escalier » (D'abord la in0\_i, puis in0\_i et in1\_i, etc...), et des tests avec En\_i activé et avec les entrées activées de manière aléatoires (certaines activées, d'autres désactivées).

Voici le résultat de la compilation pour la simulation manuelle :

```
# Errors: 0, Warnings: 0
QuestaSim> vsim work.console_sim
# vsim work.console_sim
# Start time: 17:04:28 on Oct 03,2019
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# Loading std.standard
# Loading std.textio(body)
# Loading ieee.std_logic_1164(body)
# Loading work.console_sim(struct)#1
# Loading work.enc_prio_4in(flot_don)#1
VSIM 7>
```

Les résultats des tests avec la console reds sont disponibles ci-dessous. Plusieurs points intéressants peuvent être relevés :

- Pour les deux tests effectués avec En\_i désactivé, nous avons une sortie « Dont care » pour le premier (entre 0 et 100 ns), ce qui n'est pas le cas pour le deuxième (entre 100 et 200 ns). Cela est dû au fait que les sorties ne s'intéressent pas au signal En\_i, mais uniquement aux entrées de l'encodeur. On peut le voir dans le deuxième cas de « Dont care » (entre 200 et 300 ns), où En\_i est activé mais toutes les autres entrées sont désactivées
- Entre 300 et 700 ns, on peut voir la forme « d'escalier » dont nous avons parlé plus tôt, et en observant la valeur de num0\_o et num1\_o, on sait qu'elle correspond à la table de vérité de notre encodeur et au fonctionnement voulu.
- Entre 700 et 1000 ns, nous avons effectué les tests aléatoires. Ici aussi, le fonctionnement est bon selon nos spécifications.

 


## Synthèse

Une fois la synthèse effectuée, nous avons pu observer la vue RTL ainsi que la quantité de logique.
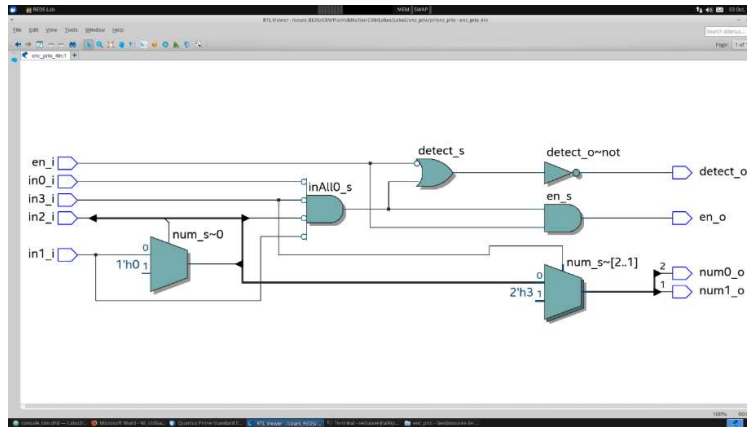
### Vue RTL

Voici la vue RTL de notre encodeur de priorité à 4 entrées :



On peut constater qu'il a en effet synthétiser de façon optimiser la logique pour les sortis num0\_o. On peut aussi reconnaître notre signal interne « inAll0\_s » qui est bien utilisé pour le detect\_s et le en\_s.

### Quantité de logique obtenue

Voici les quantités de logique obtenue avec notre description VHDL :

eport - enc_prio_4in								
Analysis & Synthesis Resource Utilization by Entity								
<<Filter>>								
	Compilation Hierarchy Node	Combinational ALUTs	Dedicated Logic Registers	Memory Bits	M Bloc	DSP Elements	DSP 9x9	DSP
1	enc_prio_4in	4 (4)	0 (0)	0	0	0	0	0

On peut constater dans le champ Combinational ALUTs que nous obtenons 4 éléments logiques.




## Encodeur de priorité à 16 entrées

### Analyse
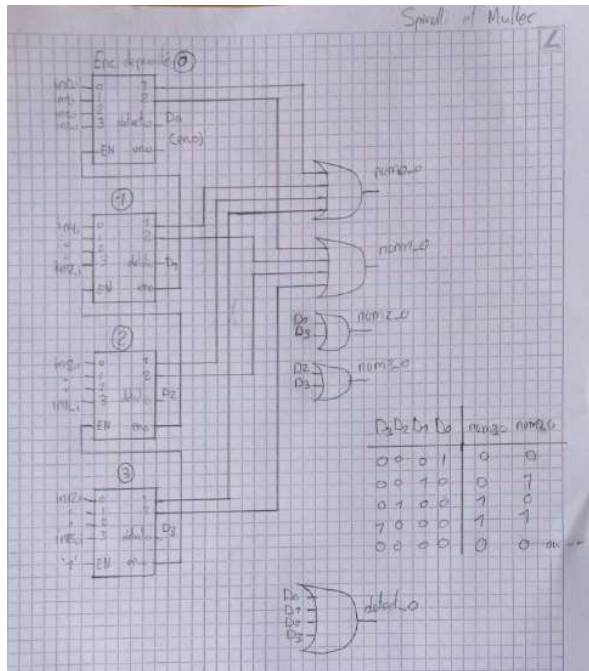
#### Schéma hiérarchique

Nous avons commencé par établir un schéma hiérarchique afin de simplifier la future implémentation de notre description VHDL.



Nous avons commencé par placer les 4 encodeurs de priorité chaîné à l'aide du signal EN permettant justement le chainage. Par suite de cela, nous nous sommes intéressés aux sorties detect\_o afin de les réutiliser avec un encodeur de priorité pour gérer nos sortis num2\_o et num3\_o. Mais en établissant la table de vérité, nous nous sommes rendu compte que nous pouvions simplifier la logique en utilisant pas le signal detect\_o le signal représenter le point le plus faible. Ainsi, nous avons pu utiliser seulement 2 portes OU au lieu d'un encodeur de priorité afin de générer les signaux de sortis num2\_o et num3\_o.

Pour ce qui est de gérer les signaux de sortie num0\_o et num1\_o nous pensions utiliser un multiplexeur mais nous nous sommes rendu compte qu'en modifiant notre encodeur de priorité à 4 entrées, il était possible de simplifier la logique en remplaçant les 2 multiplexeurs avec 2 portes OU.

Pour la gestion de la sortis detect\_o de l'encodeur de priorité 16 à 4, nous avons simplement utilisé une porte OU groupant tous les detect\_o des encodeurs de priorité 4 à 2.

*Modification de l'encodeur de priorité à 4 entrées*

Ici, nous pouvons voir les modifications effectuées :

1. Au lieu de mettre les sortis num0\_o et num1\_o en don't care, nous forçant les sortis à 0 afin que si toutes les entrées de notre encodeur soient à 0 les sortis aussi.
2. On s'assure que nos sortis num0\_o et num1\_o soit à 0 si l'encodeur n'est pas activé donc si l'enable n'est pas actif.

```

end enc_prio_4in ;

architecture flot_don of enc_prio_4in is
    signal num_s : std_logic_vector(1 downto 0);
    signal inAll0_s : std_logic;
    signal detect_s : std_logic;
    signal en_s : std_logic;
begin

    num_s <= "11" when in3_i = '1' else
             "10" when in2_i = '1' else
             "01" when in1_i = '1' else
             "00" when in0_i = '1' else
             "00"; -- Utilisé pour la logique de l'encodeur prio 16

    inAll0_s <= '1' when (in3_i = '0' and in2_i = '0' and in1_i = '0' and in0_i = '0') else
               '0';

    detect_s <= '0' when en_i = '0' or inAll0_s = '1' else
               '1';

    en_s <= '1' when en_i = '1' and inAll0_s = '1' else
           '0';

    -- affectation valeurs de sortie
    num0_o <= num_s(0) when en_i = '1' else
             '0';
    num1_o <= num_s(1) when en_i = '1' else
             '0';
    detect_o <= detect_s;
    en_o <= en_s;
end architecture flot_don of enc_prio_4in ;

```


Nous avons effectué ces modifications afin de pouvoir s'assurer que les sortis num0\_o et num1\_o soient à 0 si elles ne sont pas utilisées par l'encodeur de priorité 16 à 4. Grâce à cela, nous avons pu grouper toutes les sortis num0\_o avec une porte OU et de même pour les sortis num1\_o afin de gérer les sortis num1\_o et num0\_o de l'encodeur de priorité 16 à 4.

## Description en VHDL

La description VHDL de notre encodeur de priorité 16 à 4 se trouve en annexe.
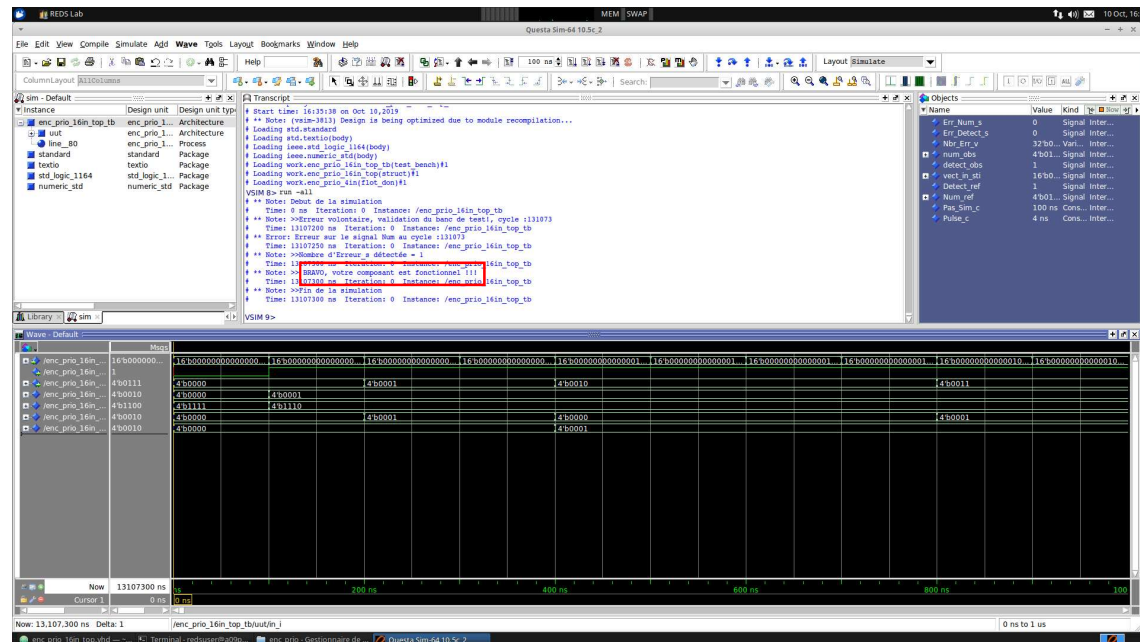
## Simulation automatique

Grâce aux logs, nous pouvons constater que tous les tests ont été passés avec succès.




Nous nous sommes rendu compte après coup que les noms des signaux n'étaient pas visibles entièrement. Etant donné que le test Bench été passé avec succès de la compilation à l'exécution, ceci n'est pas un problème majeur.

## Synthèse
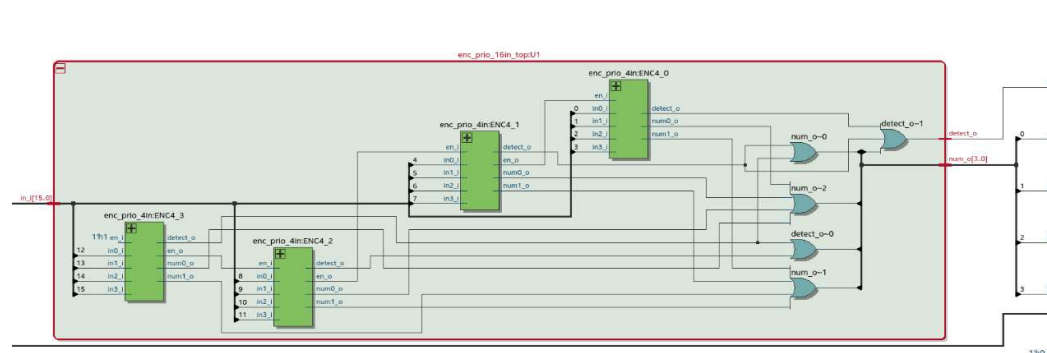
## Vue RTL

Nous pouvons facilement voir ci-dessous la chaînage des encodeurs de priorité 4 à 2. On peut voir que la logique de la vue RTL correspond à notre schéma hiérarchique à l'exception d'une simplification dans la création du signal `detect_o` qui utilise une porte OU avec 3 entrée au lieu de 4 en réutilisant une porte OU servant à créer le signal `num2_o`.



### Quantité de logique et évolution

Report - enc_prio_4in								
Analysis & Synthesis Resource Utilization by Entity								
	Compilation Hierarchy Node	Combinational ALUTs	Dedicated Logic Registers	Memory Bits	7M Bloc	DSP Elements	DSP 9x9	DSP
1	enc_prio_4in	4 (4)	0 (0)	0	0	0	0	0


  

Report - maxv_top								
Analysis & Synthesis Resource Utilization by Entity								
	Compilation Hierarchy Node	Logic Cells	LC Registers	UFM Blocks	Pins	Virtual Pins	LUT-Only LCs	Regis
1	maxv_top	36 (20)	20	0	159	0	16 (0)	0 (0)
1	enc_prio_16in_top[U1]	16 (14)	0	0	0	0	16 (14)	0 (0)
1	enc_prio_mENC4_2	1 (1)	0	0	0	0	1 (1)	0 (0)
2	enc_prio_mENC4_3	1 (1)	0	0	0	0	1 (1)	0 (0)

On peut voir que l'évolution des quantités de logique utilisées est linéaire car avec 4 encodeurs de priorité 4 à 2 utilisant chacun 4 éléments logique on obtient un total de 16 éléments logiques pour l'encodeur de priorité 16 à 4.
 
### Intégration

L'intégration a été réalisée avec la carte « maxv-25-80 » ainsi que la carte « ConsoleUSB-2 » qui permet de simuler la console REDS pour les tests.



### Test de l'intégration

Sur le montage, nous avons testé tous les cas de priorité avec une entrée activée. Tous les résultats étaient cohérents avec la spécification. De plus, nous avons effectué les 4 tests présents dans le tableau (p.5) qui se sont aussi révélés corrects.

*La validation a été effectuée le 10.10.19 par M. Messerli.*

## Conclusion

### Difficultés rencontrées

- Compréhension de la logique sous-jacente à l'utilisation d'entité externe lors d'une description VHDL.
- Prise en main de la méthodologie de test et de compilation d'une description VHDL.

### Compétences acquises

- Création de description VHDL.
- Consolidation de la méthodologie de test, compilation, synthèse et intégration.
- Analyse et établissement d'un schéma hiérarchique.

### Résultats obtenus

Nous avons réussi à mettre en place toutes les étapes qui nous étaient demandé dans ce laboratoire. Les 2 description VHDL sont synthétisable et intégrable. Finalement, nous pensons qu'à l'aide de notre schéma hiérarchique nous avons pu trouver une solution optimisée en termes de quantité de logique.

Date : 16.10.19

Nom de l'étudiant : Spinelli Isaia et Muller Pierrick