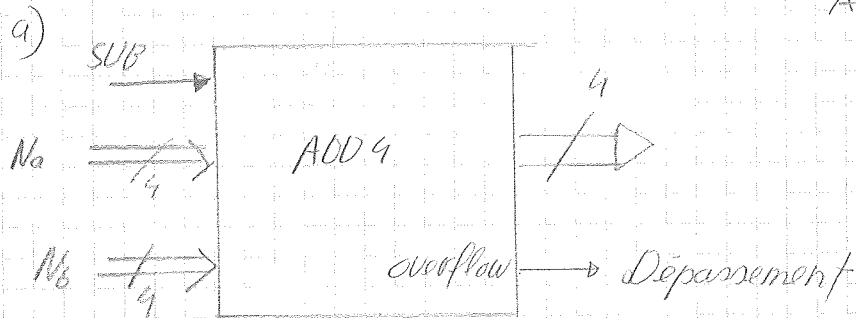


ex II

2) Add-Sub 4 bit



calcul  $A - B$


$$A - B = A + C_2(B)$$

$$= A + \underbrace{C_2(R)}_{\text{not } B} + 1$$

b)

SUB	Opér	entrées ADD4		
		P	Q	Co
0	$A + B$	A	B	0
1	$A - B$	A	not B	1

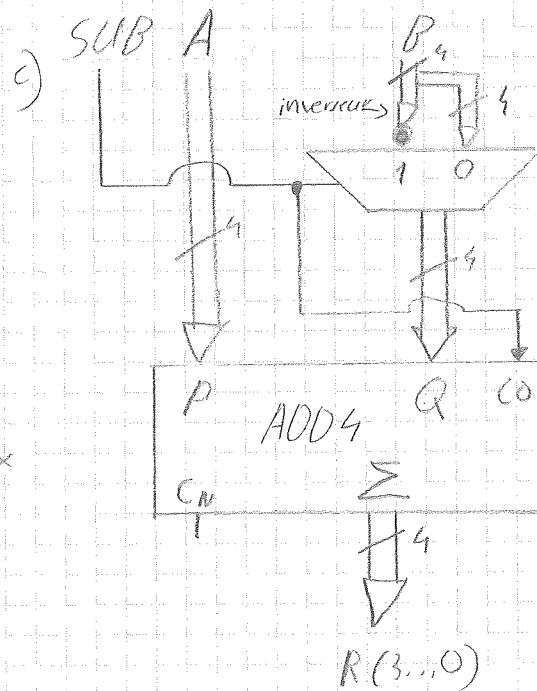$\uparrow$   $\downarrow$   
 $C_0 = \text{SUB}$   
 utiliser un Mux



3)

$(R)$	$B(R)$	$A(R)$	$(R+1)$	$S(R)$	Overflow
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0

$\underbrace{(R-1)}_{\text{Carry in}} \quad \underbrace{(R)}_{\text{Carry out}}$

$C_{R-1}$	$C_R$	Over
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$C_{(R-1)} \oplus C_R = \text{Over}$

multiplication par 10

a)  $N_{bra} * 10 = 000 N_3 N_2 N_1 N_0 0$  b)

$N_{bra} * 1000 = 0 N_3 N_2 N_1 N_0 0 0 0$

$C_n$		$N_1 N_2 0$
$R_7$		$R_0$

$R_{max} = N_{max} * 10$   
 $= 15 * 10 =$   
 $= 150$   
 $\rightarrow$  il faut  
 8 bits

